

Chapter 27. 28, 37, 41, 47, 62, 67.

28 $\bar{L} - i r = i R$

(a) $r_1 = \frac{Z}{500 + r}$ $i_1 R_1 = V_1$ $i_1 = 0.2 \text{ mA}$

1778 $0.15 + 1.25 \cdot 10^{-4} r = 2$

$\Delta \lambda r = 667 \text{ } \Omega$

(b) $E = 0.233 \text{ V}$

(c) $p = I^2 R$ $\eta = 0.1875\%$

37. (a) $2 - I_1 - I_2 - 4 - I_1 = 0$

$2 - (I_1 - I_2) - (I_1 - I_2) - 4 - (I_1 - I_2) - I_1 = 0$

$2(I_1 + I_2) = -2$

$I_1 + I_2 = -1$

$I_1 = -2$

$2I_1 - 2I_2 + 2I_1 = -2$

$2I_1 - I_2 = -1$

$I_1 = \frac{2}{3} \text{ A}$

$\frac{2}{3} \text{ A}$

$I_2 = \frac{1}{3} \text{ A}$

$I_3 = 0.33 \text{ A}$

battery providing energy

$V_a - V_b = 3.3 \text{ V}$

$2 \cdot \frac{2}{3} = \frac{4}{3} \text{ W}$

41 (a) $R = \frac{\rho L}{A}$ $I = \frac{i}{\frac{\rho C A_{Au}}{\rho A_{Ag} A_{Cu}} + 1} = 0.8 \text{ A}$

(b) $I_{Ag} = 1.16 \text{ A}$

(c) $R = 6 \text{ } \Omega$ $\Delta \lambda (= 165 \text{ m}$

4].

$$(a) R_{eq} = \frac{R_1(R_2+R_3)+R_2R_3}{R_2+R_3} \quad I_1 = \frac{U}{R_{eq}} = 1.1 \times 10^{-3} A$$

$$(b) I_2 = 5.5 \times 10^{-4} A \quad (c) I_3 = 5.5 \times 10^{-4} A$$

$$(d) t = \infty \text{ n.f. } I = \textcircled{8.22 \times 10^{-4} A}$$

$$(e) R_{eq} = R_1 + R_2 \quad I_2 = I$$

$$(f) I_3 = 0 \quad (g) V_2 = I_2 R_2 = 401.5 V \quad (h) 600.66 V$$

$$62. \textcircled{a} \quad \dot{t} = \frac{Q^2}{2C} \quad Q = \sqrt{2CE} = 1.09 \times 10^{-3} C.$$

$$(b) i = \frac{dq}{dt} = -\frac{Q}{RC} e^{-\frac{t}{RC}}$$

$$i(t=0) = -1.09 \times 10^{-3} A$$

$$(c) V_C = V_0 \cdot e^{-\frac{t}{RC}} = 1090 V e^{-t}$$

$$(d) V_R = 1090 V e^{-t} \quad (e) P_R = 1.19 W e^{-2t}$$

$$69. (a) \Sigma_2 + I_2 R_1 = 0 \quad I_2 = 0.1 A \quad (b) \Sigma_1 - I_2 R_2 = 0 \quad I_2 = 0.16 A$$

$$(c) V_{ab} = 14 V$$